
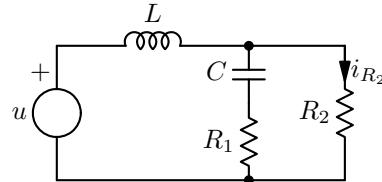


Signalni i sustavi
Pismeni ispit – 6. srpnja 2004.

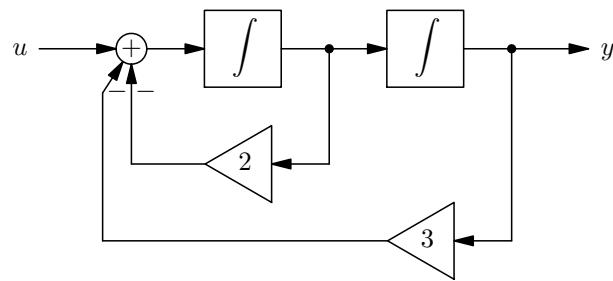
1. Za zadanu električnu mrežu napišite jednadžbe stanja i izlazne jednadžbe ako je ulaz u sustav napon izvora u i ako je izlaz sustava struja i_{R_2} .



2. Konstruirajte konačni automat koji prepoznae niz SIS u ulaznim podacima sastavljenim od slučajno odabranih simbola iz skupa $ulazi = \{S, I, odsutan\}$. Neka skup izlaznih simbola bude $izlazi = \{1, odsutan\}$ s time da automat na izlazu daje jedinicu kada prepozna niz SIS . Funkciju prijelaza možete navesti dijagramom ili tablično.
3. Za kontinuirani sustav zadani slikom odredite amplitudno-frekvencijsku i fazno-frekvencijsku karakteristiku te odziv na pobudu $u(t) = \cos(3t)$ uz početne uvjete $y(0) = 2$ i $y'(0) = 0$.



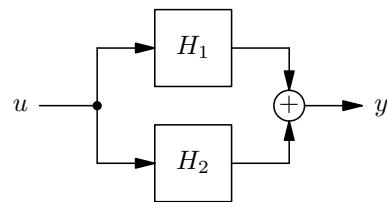4. Odredite prijenosnu funkciju $H(z)$ diskretnog sustava zadanih slikom ako je odziv prvog podsustava H_1 na jediničnu kosinu $r_1[n] = \{\dots, 0, 0, \underline{1}, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, \dots\}$ te ako je odziv drugog podsustava H_2 na jediničnu stepenicu $s_2[n] = \{\dots, 0, 0, \underline{0}, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, \dots\}$.



5. Matrice \mathbf{A} , \mathbf{B} , \mathbf{C} i \mathbf{D} diskretnog sustava su

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -\alpha \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad -1] \quad \text{i} \quad \mathbf{D} = [0].$$

Koliki je parametar α ako je odziv sustava na jediničnu stepenicu

$$y[n] = \frac{3}{10}1^n - \frac{1}{2}(-1)^n + \frac{1}{5}(-4)^n$$

za $n \geq 0$?